

مطلب خاموش شده قسمت اول این آزمایش مدارقانون اهم:

شیوه بستن مدار:

ابتدا از مطلب مثبت و منفی منبع تغذیه سعی را به پلی از پورت های مقاومت متغیر وصل می کنیم سپس از پورت دیگر مقاومت متغیر سعی را به آمپر منبع وصل می کنیم سپس سعی را از آمپر منبع به مقاومت مجهول وصل می کنیم و سپس از پورت دیگر مقاومت مجهول سعی را به مطلب مثبتی منبع تغذیه وصل می کنیم و پس

و سپس ولت متر را به دو سر مقاومت مجهول وصل می کنیم و پس از اطمینان از صحت بودن منبع دکه روشن آن را می ریم و ولتاژ می دهیم تا آمپر منبع ولت منبع ارقامی را نشان دهند لازم به ذکر است در صورتی که ارقام ظاهر شده در ولت متر آمپر منبع صفتی نباشد باید جای سیم ها اطمینان شده به آن ها را عوض کرد.

