

	تلف V	آمپر I	اھم Z
۱	۵۱۷	۲۱۱۹	۲۱۳۶
۲	۹۱۲۳	۳۱۹۲	۲۱۳۵
۳	۱۱۲	۰.۴۸	۲۱۵

$$Z = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{3} = 21.4 \text{ اهم}$$

آزائیں شماره ۴
در آذائیں شماره ۳ ملی ایوین هارای چرخانیم و معادیر
آمده را به یادداشت می کنیم

	تلف V	آمپر I	اھم Z
۱	۲۱۷۴	۱۱۲۸	۲۱۱۴
۲	۴۱۷	۲۱۲	۲۱۱۳
۳	۹۰۶	۳۱۱	۲۱۱۳

$$Z = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{3} = 21.13 \Omega$$